

Exercício 3: (Hayt 7ª Ed pg. 169 Prob. 73)

Calcule a Resistência Equivalente entre os terminais a e b do circuito.

Resp.: $R_{ab} = 9,89 \Omega$

